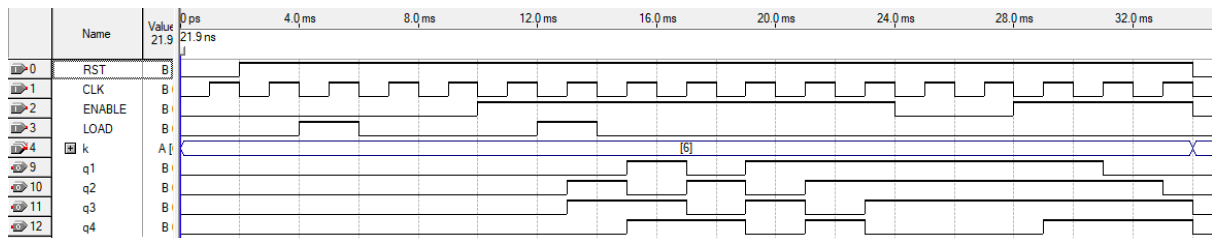


Sesión 3: LFSR


Mario Arias Espinosa
Jorge Rodríguez Fraile

Pregunta 1:

El cronograma obtenido al simular el circuito es el siguiente:

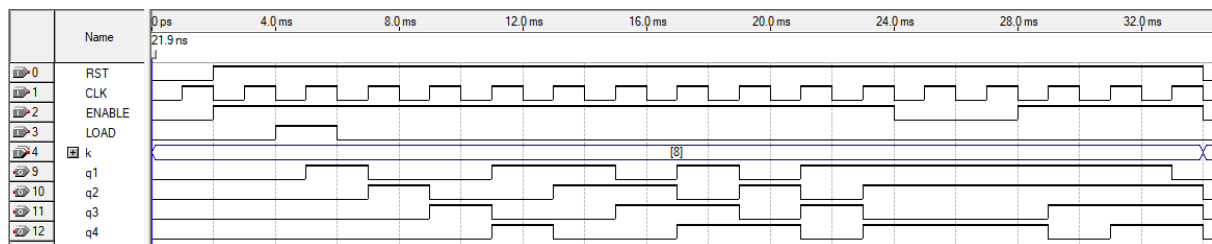**Pregunta 2:**

La simulación del LFSR con la carga del valor 8:



BCD(1000)=LSB DNI

Pregunta 3:

El periodo de nuestro reloj son 2ms, por lo que la frecuencia al ser la inversa de este, sería 0,5kHz=500Hz.

Pregunta 4:

ENABLE Pin 16

LOAD Pin 41

RST Pin 1

Claves

k4 Pin 37

k3 Pin 17

k2 Pin 40

k1 Pin 18

CLK Pin 43

