



PRIMERA PARTE

Problema 1.1 (2.25 p.)

Dada la siguiente función lógica:

$$f(a,b,c,d) = \sum_4 (0,4,6,7,8,10,12) + \Delta_4 (2,13)$$


- a) Obtenga la expresión más simplificada posible como producto de sumas
- b) Obtenga la expresión más simplificada posible como suma de productos
- c) Implemente la función lógica utilizando únicamente puertas NOR de dos entradas.
- d) Implemente la función lógica utilizando un decodificador 4:16 con salidas activas a nivel alto.
- e) Implemente la función lógica utilizando un MUX4 y lógica adicional

Nota importante: se valorará el uso del menor número de componentes en las soluciones

Cuestión 1.1 (0,75 p.)

- a) Expresar 0_{10} , 1_{10} , 129_{10} y 829_{10} en binario, octal, hexadecimal y BCD natural
- b) Expresar 671_8 en BCD natural
- c) Expresar $+165_{10}$ y -165_{10} mediante el convenio de complemento a 2. Utilizar el menor número posible de bits para representar todos ellos.
- d) Realizar las siguientes operaciones en complemento a 2. Utilizar el número de bits necesario para que no haya desbordamiento en ninguna operación.

$$165-165 \qquad 165+97 \qquad 97-165$$

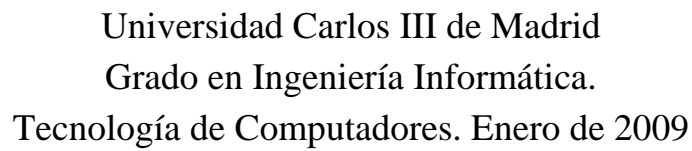

Nombre: _____ **Grupo:** _____

Apellidos: _____


The diagram shows a timing relationship between a clock signal (Clk) and three output signals (Q0, Q1, Q2). The Clk signal is a periodic square wave. The output signals Q0, Q1, and Q2 are all shown as constant low-level signals (0) across the entire time period.



Problema 2.1 (1,5 p.)

El diagrama de estados de la figura representa el comportamiento de un circuito secuencial síncrono, que se quiere implementar mediante biestables D. Se pide:

- Determinar razonadamente si el diagrama corresponde a un modelo de Moore o de Mealy.
- Determinar el número mínimo de biestables necesario para implementar el circuito correspondiente.
- Representar la tabla de asignación de estados.
- Determinar las transiciones que no están especificadas en el diagrama.
- Representar la tabla de transiciones.
- Calcular las ecuaciones de estado y de salida simplificadas.
- Dibujar el esquemático de circuito. No olvide conectar las señales de reloj y reset, teniendo en cuenta que el estado inicial es E2.

 

Cuestión 2.2 (1 punto)

Dibujar el diagrama de estados de un circuito que detecte las secuencias 100111, 100101 y 100100. Considerar que las secuencias son de tamaño fijo de 6 bits, y por tanto, no puede haber solapamiento de secuencias. La salida debe valer '0' durante todo el tiempo y '1' si al llegar el 6º bit la secuencia es una de las seleccionadas.



Nombre: _____

Grupo: _____

Apellidos: _____


Cuestión 3.2 (0,5 punto)

Implemente las siguientes funciones lógicas utilizando la PAL de la figura:

$$F1 = \sum_{i=0}^3 (2,6,8)$$

$$F2 = \sum_{i=0}^3 (1,3,9,11)$$

$$F3 = \sum_{i=0}^3 (1,2,3,5,6,8,9,11)$$

 

Question 1.1

a) $\phi_{10} = \phi_2 = \phi_8 = \phi_{16} = 0000_{BCD}$

$$A_{10} = A_2 = A_8 = A_{16} = 0001000$$

$$129_{10} = \frac{\frac{2}{10000001}_2}{\frac{8}{1}} = 201_8 = 81_{16} = 0001.0010.1001_{BCD}$$

829 | 2
1 414 | 2
0 207 | 2
1 103 | 2
1 51 | 25
1 25 | 2
1 12 | 6
0 6 | 2
0 3 | 2
1 1

1 4 7 5

↖

$$829_{10} = \overbrace{1100}^1 \overbrace{1110}^7 \overbrace{101}^5_2 = 1475_8 = 33D_{16} = 1000.0010.1001_{BCD}$$

$$b) 671_8 = 6 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8 + 1 = 384 + 56 + 1 = 441_{10}$$

$$44A_{10} = 0100.0100.0001_{BCD}$$

c) $165 = 128 + 32 + 4 + 1 = 10100101_2$

Para representar +165 y -165 necesitamos un bit más

$+165 = 010100101$
 $-165 = 101011011$

$$-165 = 101011011$$

d) Para que no haya desbordamiento, $165 + 97 = 262$, se necesitan 9 bits (0-511) más el de signo.

$$10 \text{ bits} \Rightarrow -512 \text{ a } +511$$

$$97 = 64 + 32 + 1 = 01100001$$

$$+165 = 00.1010.0101$$

$$-165 = 11.0101.1011$$

$$+ 97 = 00.01100001$$

Se hace por extensión
del signo: se repite el
bit de signo por la izda.
las veces que haga falta.

$$+165 = \overset{1}{0}\overset{1}{0}.\overset{1}{1}\overset{1}{0}\overset{1}{1}.\overset{1}{0}\overset{1}{1}$$

$$-165 = \overset{1}{1}.\overset{1}{0}\overset{1}{1}.\overset{1}{0}\overset{1}{1} +$$

$$\cancel{\times} 00.0000.0000 = 0$$

$$+165 = \overset{1}{0}\overset{1}{0}.\overset{1}{1}\overset{1}{0}.\overset{1}{0}\overset{1}{1}$$

$$+97 = \overset{1}{0}\overset{1}{0}.\overset{1}{1}\overset{1}{0}.\overset{1}{0}\overset{1}{0}$$

$$01.0000.0110 = 256 + 4 + 2 = 262$$

$$+97 = \overset{1}{0}\overset{1}{0}.\overset{1}{0}\overset{1}{1}.\overset{1}{0}\overset{1}{0}$$

$$-165 = \overset{1}{1}.\overset{1}{0}\overset{1}{1}.\overset{1}{0}\overset{1}{1}$$

$$11.1011.1100 = -512 + 256 + 128 + 32 +$$

$$+16 + 8 + 4 = -68$$

Problema 2.1

a) El diagrama es de Healy ya que los valores de las salidas dependen de cada transición, es decir, dependen de las entradas y no sólo del estado.

b) 3 estados \Rightarrow 2 biestables

c) Estado	Q_1, Q_0
E0	0 0
E1	0 1
E2	1 0

d) Al estado E0 le falta la transición correspondiente a las entradas $AB=11$.


e) Estado	Q_1, Q_0	AB	$\overset{Q_1}{Q_1}, \overset{Q_0}{Q_0}$	MNO
E0	0 0	0 0	0 0	0 0 1
		0 1	0 0	0 0 1
		1 0	0 1	0 X X
		1 1	X X	X X X
E1	0 1	0 0	0 1	0 1 0
		0 1	0 1	0 1 0
		1 0	0 0	0 X X
		1 1	1 0	X X X
E2	1 0	0 0	0 0	0 0 1
		0 1	0 0	X X X
		1 0	1 0	1 0 0
		1 1	0 0	X X X
Resto			X X	X X X

f)

Q ₁ Q ₀ \ AB	D ₁				D ₀			
	00	01	11	10	00	01	11	10
00	0	0	X	0	0	0	X	1
01	0	0	1	0	1	1	0	0
11	X	X	X	X	X	X	X	X
10	0	0	0	1	0	0	0	0

$$D_1 = \bar{Q}_1 AB + Q_1 \bar{A} \bar{B} \quad D_0 = Q_0 \bar{A} + \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 A$$

Q ₁ Q ₀ \ AB	M				N				O			
	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10
00	0	0	X	0	0	0	X	X	1	1	X	X
01	0	0	X	0	1	1	X	X	0	0	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	0	X	X	1	0	X	X	0	1	X	X	0
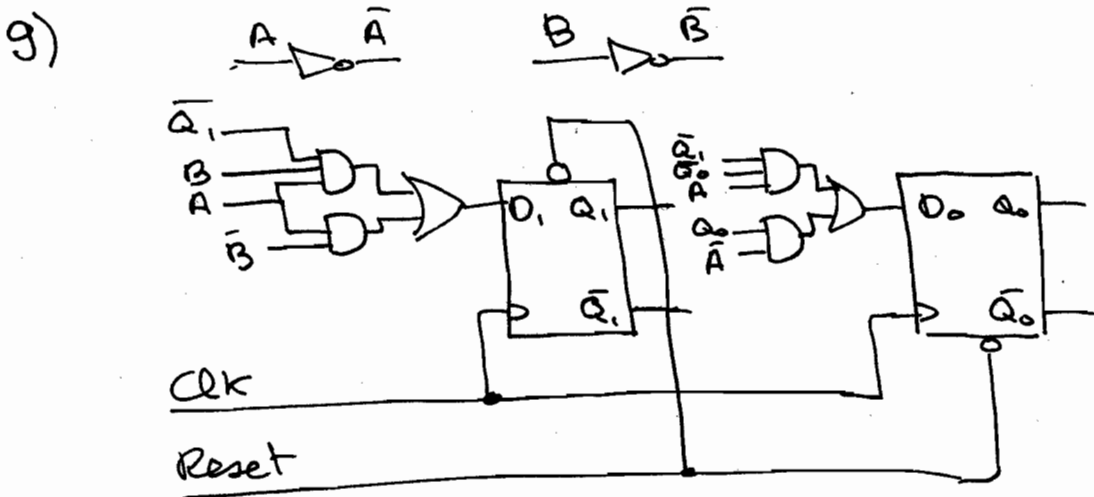
$$M = Q_1 A \quad N = Q_0 \quad O = \bar{Q}_0 \bar{A}$$


Puesto que el estado de inicio es E2, cuya codificación es "10", la señal de Reset debe hacer preset a Q₁ y clear a Q₀.