 


Grupo: _____





Cuestión 2.- (0,75 puntos)



Diseñar un contador síncrono ascendente módulo 9 (que cuente de 0 a 8), con puesta a cero asíncrona. Diseñarlo con entrada de habilitación y reset.


Problema 1.- (2,5 puntos)

a) Dibujar el diagrama de estados de un detector de secuencias de tipo Mealy, que detecte las secuencias 1010 y 10111, es decir, que active la salida Y cuando su entrada X reciba consecutivamente los bits de alguna de las dos secuencias.


b) A partir del diagrama de estados de la figura, construir un circuito secuencial síncrono utilizando biestables T y puertas lógicas. Se considerará que el estado de reset del circuito es E0. Las entradas del circuito se denominan A y B, y las salidas M y N.


Notación

  

 

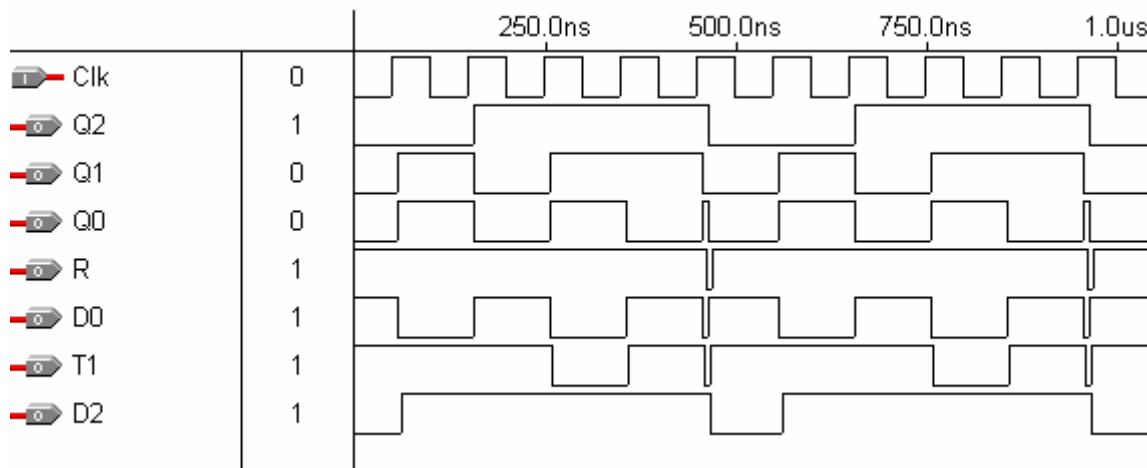Dado el circuito de la figura, rellenar el cronograma adjunto utilizando las variables intermedias que sean precisas. Suponer que los biestables son activos por flanco de subida y que su valor inicial es 0.



 

Diseñar un contador síncrono ascendente módulo 9 (que cuente de 0 a 8), con puesta a cero asíncrona. Diseñarlo con entrada de habilitación y reset.

The diagram shows a 4-bit shift register implemented with four D flip-flops (labeled TFF). The inputs are E (data), Clk (clock), and Reset. The outputs are Q0, Q1, Q2, and Q3. The feedback loop is implemented using two AND gates (AND2) and a NAND gate (NAND2). The feedback signal R is generated by AND2 (9) from Q0 and Q3, and the feedback signal S is generated by NAND2 (10) from Q0 and Q3. The feedback signals are connected to the CLRN (clear) inputs of the flip-flops. The output of the last flip-flop (Q3) is connected back to the input of the first flip-flop (Q0) via a feedback loop.

a) Dibujar el diagrama de estados de un detector de secuencias de tipo Mealy, que detecte las secuencias 1010 y 10111, es decir, que active la salida Y cuando su entrada X reciba consecutivamente los bits de alguna de las dos secuencias.

Notación


X/Y

```
graph TD; Inicio((Inicio)) -- "0/0" --> Inicio; Inicio -- "1/0" --> E1((E1)); E1 -- "1/0" --> E1; E1 -- "0/0" --> E10((E10)); E10 -- "1/0" --> E101((E101)); E101 -- "1/0" --> E1011((E1011)); E1011 -- "1/1" --> E1; E1011 -- "0/0" --> E10; E1011 -- "0/0" --> Inicio; E101 -- "0/1" --> Inicio;
```



Ingeniería Informática
Tecnología de Computadores. 2ª prueba parcial
Grupo 83. Mayo de 2006

 b) A partir del diagrama de estados de la figura, construir un circuito secuencial síncrono utilizando biestables T y puertas lógicas. Se considerará que el estado de reset del circuito es E0. Las entradas del circuito se denominan A y B, y las salidas M y N.



Solución:

Asignación de estados:

Puesto que los cuatro estados tienen cuatro combinaciones distintas de las dos salidas, podemos coger la codificación de estados en que coinciden las Q y las salidas M y N. Así, no es necesario calcular M y N.

Estado	$Q_1=M$	$Q_0=N$
E0	1	1
E1	1	0
E2	0	1
E3	0	0



Ingeniería Informática
Tecnología de Computadores. 2ª prueba parcial
Grupo 83. Mayo de 2006

Tabla de transiciones:

Estado	Q ₁	Q ₀	A	B	Estado'	Q ₁ '	Q ₀ '	T ₁	T ₀
E3	0	0	0	0	E0	1	1	1	1
	0	0	0	1	E2	0	1	0	1
	0	0	1	0	E3	0	0	0	0
	0	0	1	1	E3	0	0	0	0
E2	0	1	0	0	E0	1	1	1	0
	0	1	0	1	E1	1	0	1	1
	0	1	1	0	E3	0	0	0	1
	0	1	1	1	E3	0	0	0	1
E1	1	0	0	0	E0	1	1	0	1
	1	0	0	1	E0	1	1	0	1
	1	0	1	0	E2	0	1	1	1
	1	0	1	1	E3	0	0	1	0
E0	1	1	0	0	E0	1	1	0	0
	1	1	0	1	E0	1	1	0	0
	1	1	1	0	E1	1	0	0	1
	1	1	1	1	E3	0	0	1	1

Simplificación de funciones:

	T1				T0			
Q ₁ Q ₀ / AB	00	01	11	10	00	01	11	10
00	1	0	0	0	1	1	0	0
01	1	1	0	0	0	1	1	1
11	0	0	1	0	0	0	1	1
10	0	0	1	1	1	1	0	1

$$T_1 = \overline{Q_1} \overline{A} B + \overline{Q_1} Q_0 \overline{A} + Q_1 A B + Q_1 \overline{Q_0} A$$

$$T_0 = \overline{Q_1} Q_0 B + Q_1 \overline{Q_0} \overline{B} + \overline{Q_0} A + Q_0 A$$

